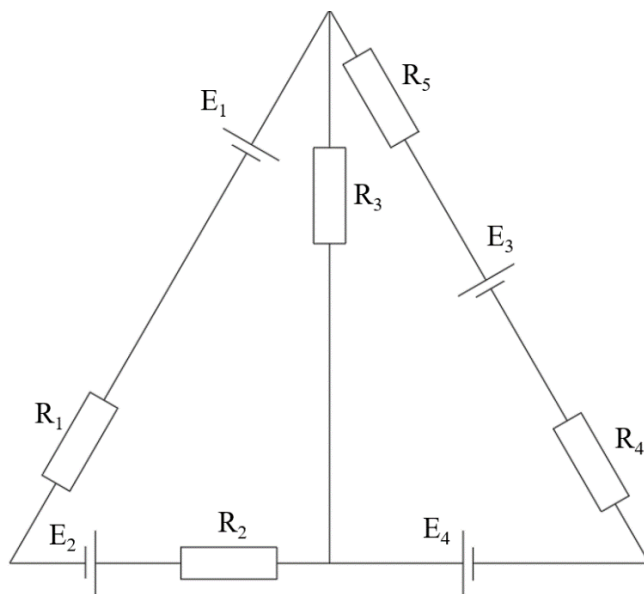


Домашна задача бр.2

За електричното коло дадено на шемата да се пресметаат сите струи, ако се дадени следните податоци:



$E_1 = 6 \text{ V}$	$R_1 = 2 \, \Omega$
$E_2 = 8 \text{ V}$	$R_2 = 3 \, \Omega$
$E_3 = 5 \text{ V}$	$R_3 = 4 \, \Omega$
$E_4 = 3 \text{ V}$	$R_4 = 6 \, \Omega$
	$R_5 = 1 \, \Omega$

Внатрешните отпори на изворите да се занемарат.

Домашната задача да се достави најдоцна до 19.05.